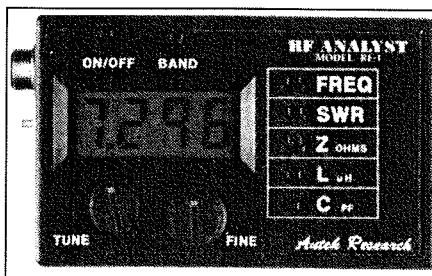


SWR analyzátory


Karel Karmasin, OK2FD

Digitalní technika proniká úspěšně i do oblasti pro amatéra velmi důležité - měření SWR nebo PSV. A nejen PSV, ale i dalších souvisejících veličin, vypovídajících o stavu antény a jejího napajecího. Současná technika umožnila konstrukci SWR analyzátoru v té velikosti, že je možné provádět měření přímo u antény, bez potřeby dalšího externího zdroje signálu. To je největší výhodou těchto přístrojů, protože odpadá zdlouhavé měření a nastavování antén pomocí základního vysílačního zařízení a klasického PSV metru.





Na trhu existuje řada přístrojů, z nichž se v tomto článku budu věnovat dvěma nejrozšířenějším a cenově nejdostupnějším.

Prvním v řadě je to výrobek firmy AUTEK - RF ANALYST, model RF1 (cena v USA 130 USD). Tento přístroj umožňuje měření SWR, impedance, indukčnosti a kapacity ve frekvenčním rozsahu 1,2 až 35 MHz. Tedy ve všech KV amaterských pásmech. Přístroj sám obšahuje zdroj vln signálu, jehož frekvenci lze nastavovat hrubě a jemně dvěma ovládacími prvky pod digitálním displejem, který ukazuje nastavenou frekvenci. Měření se provádí velmi jednoduše - k přístroji připojíme přímo anténu, nastavíme frekvenci a po přepnutí displeje odečteme okamžitě hodnotu měřené veličiny. Můžeme tak rychle změřit SWR, nastavením jeho minima pak rezonanci antény. Vynesením jednotlivých naměřených hodnot při různých frekvencích tak rychle dostaneme průběh PSV. Navíc můžeme změřit i skutečné ztráty napajecí, jeho impedance a elektrickou délku, nastavovat trapy, přizpůsobovací články a podobně. A to vše bez použití vlastního vysílače, tedy zdroje nežádoucího rušení na pásmech. RF Analyst je napájen jednou baterií 9 V, která vydrží několik hodin provozu.

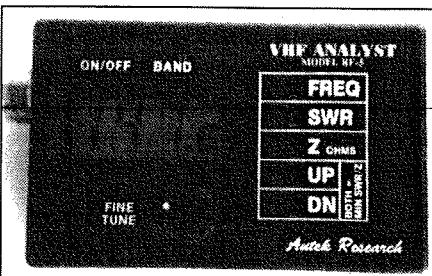


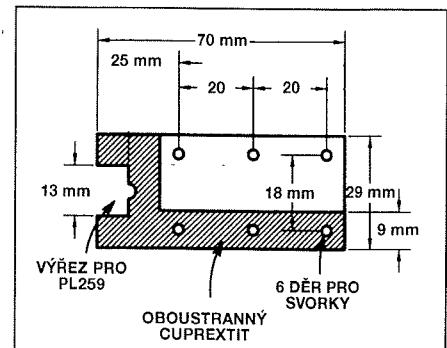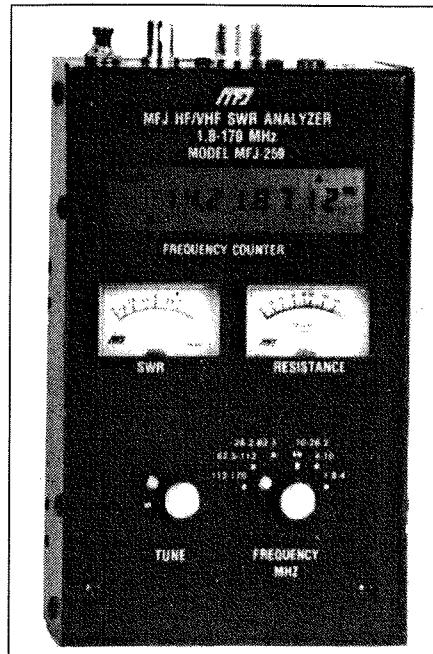Pro obdobné měření ve vyšším frekvenčním rozsahu dodává firma AUTEK přístroj VHF ANALYST model RF5, který má dva frekvenční rozsahy - 35 - 75 MHz a 138 až 500 MHz (cena v USA 230 USD).




popsal v QST 10/96 Fred Hauff, W3NZ. Ten si k analyzátoru MJ249 postavil jednoduchý případ. Jeho schéma je na obrázku dole.

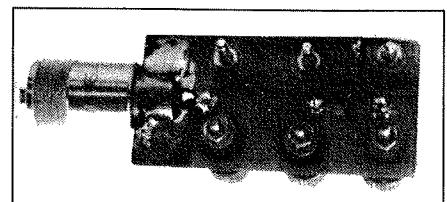Celý případ umístil na kousek oboustranného cuprexitu - jeho rozměry nejsou kritické - původní rozměry na obrázku nahoře. Nejprve odstraňte z obou stran část mědiče fólie, přileťte konektor a přišroubujte 3 páry svorek. Zespodu spoje pak přiletujete součástky dle obrázku dole a vše je hotovo.



Dalším přístrojem je SWR ANALYZER model MFJ249 firmy MFJ (cena v USA 220 USD). Tento přístroj umožňuje měření ve frekvenčním rozsahu 1,8 až 170 MHz. Tento přístroj je vybaven digitálním displejem pro odečítání hodnoty nastavené frekvence a klasickým ručkovým měřidlem pro odečítání hodnoty SWR. Lze jej napájet 8 tužkovými bateriemi nebo z externího zdroje 12 V. Firma MFJ dodává ještě jeden, zdokonalený, model pod označením MFJ259, kterým lze navíc měřit v impedance až do hodnoty 500 ohmů (cena v USA je 240 USD).

K oběma analyzátorům se dodává poměrně rozsáhlý manuál, ve kterém je uveden postup pro různá měření. SWR analyzátorem lze zjišťovat i různé závady, například i zkraty v konektorech koaxiálního kabelu. Zkrat v konektoru lze pochopitelně zjistit i obyčejným ohmetrem, máte-li ale konektor na každém konci kabelu, který z nich má zkrat, vám ohmetr neurčí. Analyzátor ale ano - připojte-li kabel koncem se zkratovaným konektorem k analyzátoru, naměříte nulovou impedance kabelu při všech frekvencích. Pokud připojíte kabel opačnou stranou (nezkratovanou), pak naměříte nulovou impedance pouze při některých frekvencích (v závislosti na délce kabelu).

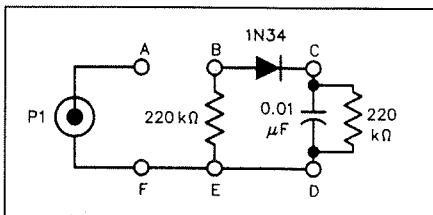


Poněvadž SWR analyzátoři jsou mimo jiné vlastně i řiditelné oscilátory s digitálním odečtem frekvence, lze je použít i pro mnohá jiná měření. Jak dále využít takový přístroj,

ještě než začnete s vlastním využitím přípravku, změřte si velikost výstupního vlnění napětí SWR analyzátoru. Doporučuje se zopakovat toto měření vždy tam, kde velikost tohoto napětí hraje svou roli (napětí na výstupu analyzátoru se totiž po zapnutí mění, jeho hodnota se stabilizuje zhruba po 15 minutách). Pro přesnější měření se také doporučuje napájet analyzátor z externího zdroje. Po připojení V-metru ke svorkám C-D propojte svorky A-B. Tak změřte usměrněné vlnění napětí. Velikost tohoto napětí se mění s frekvencí - obvyklá hodnota je okolo 0,4 V při frekvenci 1,8 MHz.

Měření vlnění: Po šuplicích obvykle můžeme nalézt spoustu tlumivek neznámých hodnot. Jak zjistit jejich hodnoty, lze následujícím postupem. Neznámou tlumivku zapojíme mezi svorky A-B, mezi svorky C-D pak voltmetr. Měníme-li frekvenci, velmi lehce zjistíme, jak se mění výstupní napětí. Blíží-li se k nule, pak od dané frekvence je tlumivka opravdu tlumivkou a lze ji k tomuto účelu použít.

Grip-Dip metr: Někdy potřebujeme změřit rezonanci obvodu, ke kterému neřídí přístup klasický GDO (nebo jej vůbec nemáte). Například malé toroidní cívky. V tom případě si lehce pomůžeme tak, že toroidem protahneme kousek drátu a připojíme jej mezi svorky A-E. Měříme výstupní napětí na svorkách C-D. Při minimu napětí pak stačí odečíst rezonanční frekvenci měřeného obvodu.

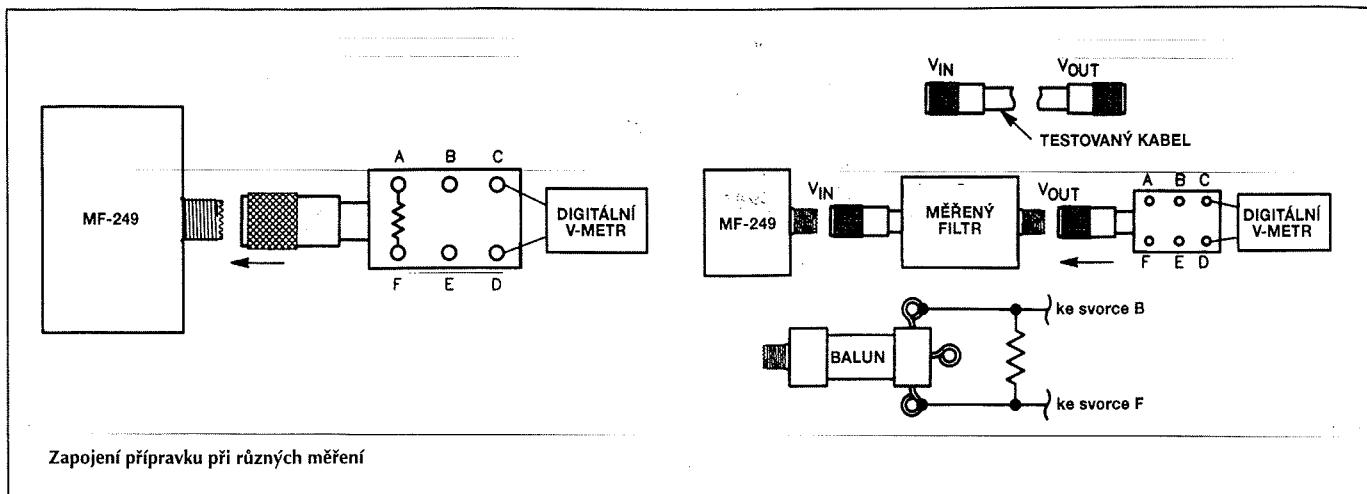Měření indukčnosti: Měření hodnoty indukčnosti je velmi jednoduché. Stačí k neznámé



cívce připojit kondenzátor o známé kapacitě, nejlépe 100 pF, pak změříme dříve uvedenou metodou CDO rezonanci obvodu a vypočteme indukčnost pomocí vzorce:

$$L = 1 / 0.00003948 \times F^2 \times C$$

kde F - frekvence v MHz
C - kapacita v pF

Měření Q: Pro měření Q rezonančních obvodů musíme nejdříve odpojit odpor 220 k mezi svorkami B-E. Pak mezi tyto svorky připojíme drát, který protahneme cívou měřeného obvodu. měříme napětí na svorkách C-D. Změříme napětí při rezonanci a pak odečteme frekvence, při kterých napětí dosáhne hodnoty $U_{RES} \times 0,707$ (t.j.-3dB). Pak již zbývá jen vypočítat hodnotu Q dle vzorce:

$$Q = F_{RES} / (F_H - F_S)$$

kde F_H je horní frekvence při poklesu -3 dB a F_S je spodní frekvence při poklesu -3 dB

Měření útlumu koax.kabelu: SWR analyzátem lze provádět snadno také měření ztrát koaxiálních kabelů. Ke svorkám A=F připojíme odpor 50 ohmů, propojíme svorky A-B a změříme napětí na svorkách C-D. Pak zapojíme měřený koaxiální kabel mezi SWR analyzátor a svorky A-F a znova změříme napětí na výstupu C-D. Ztrátu koaxiálního kabelu v DB pak vypočítáme dle vzorce:

$$G = 20 \log (U_1 / U_2)$$

Stejným způsobem lze měřit i ztrátu např. low-pass filtru. Lze také zjišťovat jeho účinnost měřením napětí ve frekvenčním rozsahu, kde má poskytovat útlum.

Co říci na závěr? SWR analyzátor se jistě stane brzy nezbytným vybavením každého amatéra, který experimentuje s anténami. Jeho použití je mnohostranné a cena v porovnání s jinými přístroji je příznivá, prakticky jen o málo vyšší, než je cena továrního PSV-metru.

Nakonec ještě informace pro případné zájemce o přístroje fy AUTEK RESEARCH - tyto přístroje lze objednat pouze přímo u výrobce: Autek Research, P.O.Box 8772, Madeira Beach, FL 33738, U.S.A., Výrobky fy MFJ jsou v běžném prodeji (např. Point Electronics Wien fa Böck Wien, Hans Entner Leiblfing atd.) □

AMA TOP TEN K 30.11.1996

	ARC	ARS	WPS	SPS1	SPC1	WPC	IAR	WEC	WES	SPS2	SPC2	CQS	OK	CQC	CELKEM
1. OK2PAY	999	970				443							1000	1000	3969
2. OK1RI		1000	1000									655			2655
3. OK1NG	1000			452									619	110	2181
4. OK1DIG							162	199				726	1000	254	2179
5. OK2FD	212	108		689	827			207			784			103	1935
6. OK1RF	989													838	1827
7. OK2ZU				407	741					804			450		1661
8. OK1KT			163		714								536	216	1629
9. OK1EE	465				492	484								174	1615
10. OK1DRQ						131					402		1000		1533
11. OK2TBC	247		265			698						69	321	162	1531
12. OK1VD	250						170	133					549	425	1394
13. OK1ARN	91					156		118			524		574	163	1379
14. OK1FHI				446	503	103	69				236		194		1246
15. OK2PJW			411									623		170	1204
16. OK1KZ				384	270	97	99	16	15	156	382	196	235	70	1197
17. OK2EC	141				557			61	2		470	2	356	113	1167
18. OK1AU	185					168							635		988
19. OK2WM										382			388	198	968
20. OK1BA			76			350		43				59	250	162	838

Do hodnocení jsou zahrnuty výsledky závodů, které byly známy k 30.11.1996. Jsou to tedy většinou výsledky za rok 1995 s výjimkou závodů EU SPRINT a ARRL, které jsou z roku 1996. Hodnoceny jsou stanice, které se zúčastnily alespoň 2 závodů, započítány jsou vždy nejlepší 4 výsledky (ze závodů EU SPRINT ale jen dva - nejlepší CW a SSB). Nárok na členství v CCC (Czech Contest Club) získaly nově následující stanice: OK1NG a OK2ZU.

K dnešnímu dni má CCC již 26 členů: OK2FD, OK2PAY, OK1MM, OK1FIA, OK1FUA, OK2TBC, OK1ARN, OK2HI, OK1FPG, OK1LL, OK1IE, OK1WF, OK1TN, OK2ZW, OK1DRQ, OK1CF, OK1EE, OK1DIG, OK1KT, OK1AY, OK2EC, OK1AEZ, OK1DT, OK2ZU a OK2PJW.